

中山大学数据科学与计算机学院本科生实验报告

(2019 学年秋季学期)

课程名称：计算机组成原理实验

任课教师：郭雪梅

助教：汪庭葳、刘洋旗

年级&班级	2018 级计科一班	专业(方向)	计算机类
学号	18340013	姓名	陈琮昊
电话	15734867907	Email	1062080021@qq.com
开始日期	2019. 11. 13	完成日期	2019. 11. 14

一、实验题目：实验 6-存储器实验

二、实验目的：

1. 掌握存储器的设计原理，并且自己设计一个大小合适的 ROM。
2. 掌握存储器的存储和取数的过程，并将存储器的内容通过数码管显示出来。
3. 学会封装 IP 核以及调用方法。

三、实验内容

1. 实验步骤：

(I) 新建工程文件建立存储器系统并仿真

- i. 添加调用 rom IP 核
- ii. 添加 design source (此过程需要将 ROM 的实例化代码放入该文件)
- iii. 功能仿真

(II) 加入数码管显示，修改文件

- i. 添加数码管设计源文件文件 display
- ii. 在 rom_top 文件中添加调用数码管显示所读出的 rom 内容
- iii. 添加约束文件
- iv. Generate Bitstream
- v. 烧板

2. 实验原理：本次实验主要是模拟数据在存储器中的存取过程，先初始化 ROM 存储器中的内容，再通过开关选择相应的地址，将对应的存储器中内容读出来，并通过显示管显示。实验的原理图如下图 1 所示：

 


图 1 存储器原理图


我们使用的 IP 核，ins_ROM 核是系统自带的，通过该 IP 核我们实现数据的存取，通过 8 位地址开关的选择，将 ROM 中对应的 16 位数据取出来并送往 display。通过 display 可以将 ROM 中取出的 16 位数据在数码管上显示出来。

存储容量是指存储器可以容纳的二进制信息量，用存储器中存储地址数与存储字位数的乘积表示。

四、实验结果：

（1）仿真结果如下：

该图为一部分的截图。可以看到是按照 coe 文件的内容显示的，故仿真成功。

 

（2）烧板结果：见文件夹附件视频。

五、实验感想： 本次实验主要是设计存储器，在有了上一次的经验后这次实验明显顺利许多，在创建 IP 核时有好多注意的点需要细心，一旦疏忽到后面就会转化为大的错误，那时候再 Debug 就很难了；还有就是烧板的时候要控制频率，因此需要添加一段代码来确定数码管显示时的频率，根据老师的提议选择四分频最好，添加代码后就能够显示在板子上并顺利观察了。

附录：

由于仿真所需文件与烧板所需文件不同，故给出两部分的代码。

(1) 仿真所需文件：

(i) prgmip16.coe 文件：

```
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=1834,0013,
0108,0304,
0506,0907,
0001,0004,
0005,0009,
0007,0005,
0000,0005,
8888,8888,
9999,9999,
Aaaa,aaaa,
Bbbb,bbbb,
1234,5678,
12ab,cdef;
```

(ii) 设计源文件：

```
module rom_top(Clk,Rst,data);
    input Clk;//系统时钟
    input Rst;//高电平复位
    output [15:0] data;//输出数据
    reg [7:0]addr;//rom 地址
    always@(posedge Clk or negedge Rst)
        if(Rst)
            addr<=8'd0;
        else if(addr == 8'd255)
            addr<=8'd0;
        else
            addr<=addr+1'b1;
//下面这部分代码来自于 Ins_Rom.veo 文件（即实例化文件）
    Ins_Rom rom (
        .clka(Clk),    // input wire clka
        .ena(1'b1),    // input wire ena 数据输出允许
        .addra(addr),  // input wire [7 : 0] addra
        .douta(data)   // output wire [15 : 0] douta
    );
```

```

endmodule
(iii) 仿真文件:
`define clk_period 10

module rom_tb;

// Inputs
    reg Clk;
    reg  Rst;
// Outputs
    wire [15:0] dout;

    rom_top rom_top(
        .Clk(Clk),
        .Rst(Rst),
        .data(dout));
    initial
    begin
        Clk = 1;
        Rst=0;
    end
    always #(`clk_period/2)Clk = ~Clk;
        initial begin
            Rst=1'b1;
            #(`clk_period*3);
            Rst=1'b0;
            #(`clk_period*1000);

            $stop;
        end
endmodule

```

(2) 烧板所需文件:

```

(i) rom_top.v:

module rom_top(Clk,Rst,seg,sm_wei);

    input Clk;//系统时钟

    input Rst;//高电平复位

    // output [15:0] data;//输出数据

    output [6:0] seg;//段码

    output [3:0] sm_wei;//哪个数码管

    wire [15:0] data;

    reg [7:0]addr;//rom 地址

    integer clk_cnt;

    reg clkin;//1.33 秒一个时钟周期，以此为 cpu 的时钟周期  $10^8/0.75*10^8=4/3=1.33$ 

    always @(posedge Clk)

    if(clk_cnt==32'd75_000_000)

    begin

        clk_cnt <= 1'b0;

        clkin <= ~clkin;

    end

    else

        clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1;

    //数码管显示频率

    integer clk_cnt1;

    reg clkin1;//1.33 秒一个时钟周期，以此为 cpu 的时钟周期  $10^8/0.75*10^8=4/3=1.33$ 

    always @(posedge Clk)

    if(clk_cnt1==32'd75_000_000)

```

```

begin

clk_cnt1 <= 1'b0;

clk1n1 <= ~clk1n1;

end

else

clk_cnt1 <= clk_cnt1 + 3'b100;          //四分频

always@(posedge clk1n or negedge Rst)

    if(Rst)

        addr<=8'd0;

    else if(addr == 8'd255)

        addr<=8'd0;

    else

        addr<=addr+1'b1;

Ins_Rom rom (

    .clka(clk1n),    // input wire clka

    .ena(1'b1),      // input wire ena

    .addra(addr),    // input wire [7 : 0] addra

    .douta(data)     // output wire [15 : 0] douta

);

display dis

    (.clk(clk1n1),

    .data (data),

    .sm_duan(seg),

    .sm_wei(sm_wei));

```

```

endmodule

(ii) display.v:

module display(clk,data,sm_wei,sm_duan);

input clk;

input [15:0] data;

output [3:0] sm_wei;

output [6:0] sm_duan;

//-----

//分频

//位控制

reg [3:0]wei_ctrl=4'b1110; always @(posedge clk)

wei_ctrl <= {wei_ctrl[2:0],wei_ctrl[3]}; //段控制

reg [3:0]duan_ctrl;

always @(wei_ctrl)

case(wei_ctrl)

4'b1110:duan_ctrl=data[3:0];

4'b1101:duan_ctrl=data[7:4];

4'b1011:duan_ctrl=data[11:8];

4'b0111:duan_ctrl=data[15:12];

default:duan_ctrl=4'hf;

endcase

//-----

//解码模块

reg [6:0]duan;

```

```

always @(duan_ctrl)

case(duan_ctrl)

4'h0:duan=7'b100_0000;//0

4'h1:duan=7'b111_1001;//1

4'h2:duan=7'b010_0100;//2

4'h3:duan=7'b011_0000;//3

4'h4:duan=7'b001_1001;//4

4'h5:duan=7'b001_0010;//5

4'h6:duan=7'b000_0010;//6

4'h7:duan=7'b111_1000;//7

4'h8:duan=7'b000_0000;//8

4'h9:duan=7'b001_0000;//9

4'ha:duan=7'b000_1000;//a

4'hb:duan=7'b000_0011;//b

4'hc:duan=7'b100_0110;//c

4'hd:duan=7'b010_0001;//d

4'he:duan=7'b000_0111;//e

4'hf:duan=7'b000_1110;//f

// 4'hf:duan=7'b111_1111;//不显示

default : duan = 7'b100_0000;//0

endcase

//-----

assign sm_wei = wei_ctrl;

assign sm_duan = duan;

```


endmodule

(iii) prgmip16.coe:

memory_initialization_radix=16;

memory_initialization_vector=1834,0013,

0108,0304,

0506,0907,

0001,0004,

0005,0009,

0007,0005,

0000,0005,

8888,8888,

9999,9999,

Aaaa,aaaa,

Bbbb,bbbb,

1234,5678,

12ab,cdef;

(iv) 约束文件:

set_property PACKAGE_PIN U7 [get_ports {seg[6]}]

set_property PACKAGE_PIN V5 [get_ports {seg[5]}]

set_property PACKAGE_PIN U5 [get_ports {seg[4]}]

set_property PACKAGE_PIN V8 [get_ports {seg[3]}]

set_property PACKAGE_PIN U8 [get_ports {seg[2]}]

set_property PACKAGE_PIN W6 [get_ports {seg[1]}]

set_property PACKAGE_PIN W7 [get_ports {seg[0]}]

set_property PACKAGE_PIN U2 [get_ports {sm_wei[0]}]

set_property PACKAGE_PIN U4 [get_ports {sm_wei[1]}]

set_property PACKAGE_PIN V4 [get_ports {sm_wei[2]}]

set_property PACKAGE_PIN W4 [get_ports {sm_wei[3]}]

set_property PACKAGE_PIN W5 [get_ports Clk]

set_property PACKAGE_PIN U18 [get_ports Rst]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[6]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[5]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[4]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sm_wei[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sm_wei[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sm_wei[1]}]

```
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sm_wei[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports Clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports Rst]
```

(v) 测试文件:

```
`define clk_period 10
module rom_tb;

// Inputs
    reg Clk;
    reg Rst;
// Outputs
    wire [15:0] dout;

    rom_top rom_top(
        .Clk(Clk),
        .Rst(Rst),
        .data(dout));
    initial
    begin
        Clk = 1;
        Rst=0;
    end
    always #(`clk_period/2)Clk = ~Clk;
        initial begin
            Rst=1'b1;
            #(`clk_period*3);
            Rst=1'b0;
            #(`clk_period*1000);

            $stop;
        end
endmodule
```